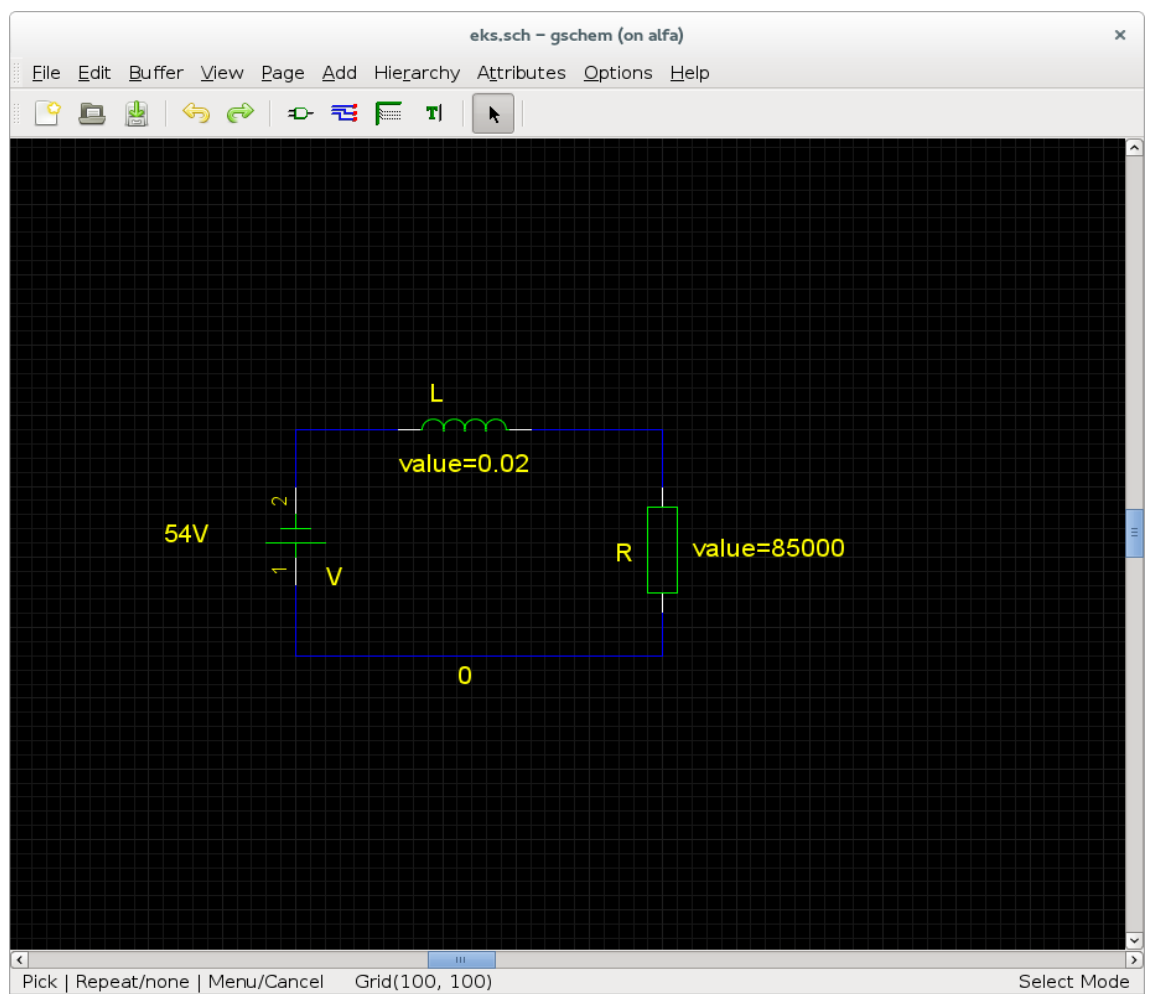


# Eksāmens

Rolands Cāzers

30.05.2017



# 1. Kēdes modelēšanas rezultāti ar ngspice

Initial Transient Solution

| Node    | Voltage      |
|---------|--------------|
| 1       | -54          |
| 2       | -54          |
| lbranch | -0.000635294 |
| vbranch | -0.000635294 |

